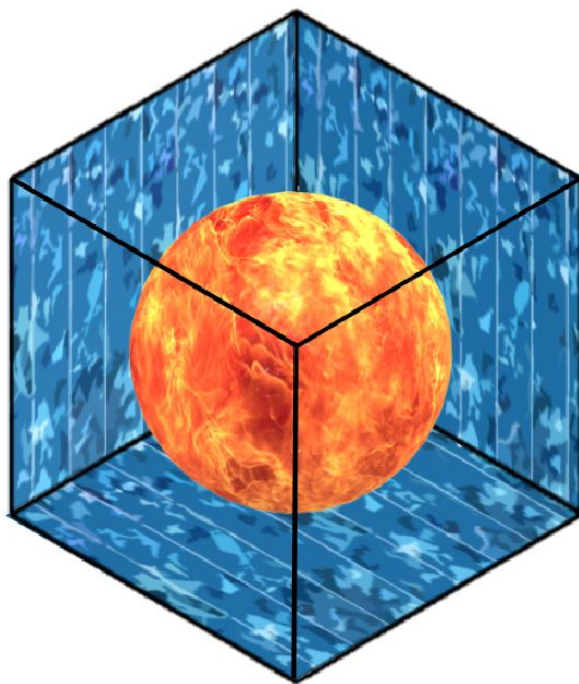


Fachbericht Virtual Sun

HS15 Pro3E Team 3

Windisch, 5. Januar 2016



Virtual Sun

AUFTRAGGEBER:	HANS GYSIN
BETREUER:	MATTHIAS MEIER (CONTROLLERPROGRAMMIERUNG) PETER GANZMANN (ANALOGTECHNIK) BONNIE DOMENGHINO (ENGLISCH) ANITA GERTISER (KOMMUNIKATION)
GRUPPE:	HS15 PRO3E TEAM 3
TEAMMITGLIEDER:	SIMONETTA STURM (PROJEKTLEITERIN) YANICK FREI (DA KING IN DA HOUSE) CLAUDIUS JÖRG (SEÑOR LÖTCHOLBE)
STUDIENGANG:	ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Mathematische Grundlagen	4
2.1	Berechnung der Solarzellenkennlinie	4
2.2	Einfluss von Verschmutzungen auf die Kennlinie	4
2.3	Anpassung der Kennlinie bei verschiedenen Bestrahlungsstärken	4
3	Hardware	7
3.1	Controller	7
3.2	Messschaltung	8
3.2.1	Spannungsmessung	8
3.2.2	Strommessung	9
3.3	Schaltregler	11
3.4	Bedienung	13
3.5	Gehäuse und Netzteil	14
3.5.1	Gehäuse	14
3.5.2	Netzteil	14
4	Software	15
4.1	Regelung	15
4.2	Bedienung	17
4.2.1	Tasterentprellung	17
4.2.2	Automatisches Zählen	17
4.2.3	Modus umschalten	17
5	Validierung	18
5.1	Hardware	18
5.1.1	Messschaltung	18
5.1.2	Regler	18
5.2	Software	19
6	Schlusswort	20
A	Verifizierung Messaufbau	21
A.1	Spannungsmessung	21
A.2	Strommessung	22

<i>INHALTSVERZEICHNIS</i>	2
B CAD-Pläne des Gehäuses	23
C CD-ROM	25

1 Einleitung

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Berechnung der Solarzellenkennlinie

Gemäss [?] lässt sich die Kennlinie der Solarzelle aus folgenden Parametern berechnen:

$$\begin{aligned} I_{SC} &= 3.09A \\ U_{OC} &= 22.0V \\ I_{Pmax} &= 2.90A \\ U_{Pmax} &= 18.0V \end{aligned}$$

Mit diesen Werten können die weiteren Parameter M (Steigung im Leerlaufpunkt), R_{Pv} (Solarzellenwiderstand), U_T (Temperaturspannung) I_0 (Sperrstrom) und I_{Ph} (Photostrom) berechnet werden:

$$\begin{aligned} M &= \frac{U_{OC}}{I_{SC}} \cdot \left(-5.411 \cdot \frac{I_{Pmax} \cdot U_{Pmax}}{I_{SC} \cdot U_{OC}} + 6.450 \cdot \frac{U_{Pmax}}{U_{OC}} + 3.417 \cdot \frac{I_{Pmax}}{I_{SC}} - 4.422 \right) \\ &= -0.6607 \end{aligned} \quad (1)$$

$$R_{Pv} = -M \cdot \frac{I_{SC}}{I_{Pmax}} + \frac{U_{Pmax}}{I_{Pmax}} \cdot \left(1 - \frac{I_{SC}}{I_{Pmax}} \right) = 0.2973\Omega \quad (2)$$

$$U_T = -(M + R_{Pv}) \cdot I_{SC} = 1.1228V \quad (3)$$

$$I_0 = I_{SC} \cdot e^{\frac{U_{OC}}{U_T}} = 9.5637nA \quad (4)$$

$$I_{Ph} = I_{SC} = 3.09A \quad (5)$$

Mit den Werten von (1) bis (5) kann nun mit folgender Formel die Kennlinie der Solarzelle berechnet werden:

$$U(I) = U_T \cdot \ln \left(\frac{I_{Ph} - I + I_0}{I_0} \right) - I \cdot R_{Pv} \quad (6)$$

Die Kennlinie, welche in Abbildung 1 dargestellt ist, wurde aus Formel (6) mittels Matlab erzeugt. Dazu wurde die Spannung U auf die x-Achse und der Strom I auf die y-Achse aufgetragen. Abbildung 2 zeigt zum Vergleich die vom Auftraggeber geforderte Kennlinie. Da zwischen den beiden Kennlinien keine Unterschiede bemerkbar sind, wird Formel (6) als gültig betrachtet.

2.2 Einfluss von Verschmutzungen auf die Kennlinie

Gemäss Auftraggeber wird bei Verschmutzung oder Beschädigung der Solarzelle die Kennlinie im Bereich von P_{max} eingeknickt, wobei Kurzschlussstrom I_{SC} und Leerlaufspannung U_{OC} unbeeinflusst bleiben. Diese neue Kennlinie ist in Abbildung 3 im Vergleich zur Originalkennlinie abgebildet.

2.3 Anpassung der Kennlinie bei verschiedenen Bestrahlungsstärken

Gemäss dem Lastenheft soll es ausserdem möglich sein, die Bestrahlungsstärke in einem Wertebereich von 20% bis 100% einstellen zu können. Bei Abnahme der Bestrahlung verschiebt sich die Kennlinie nach unten, sodass der Stromwert folgendermassen angepasst werden muss:

$$I_{neu} = I + \frac{100 - [\text{Bestrahlungsstärke in Prozent}]}{100} \cdot I_{SC} \quad (7)$$

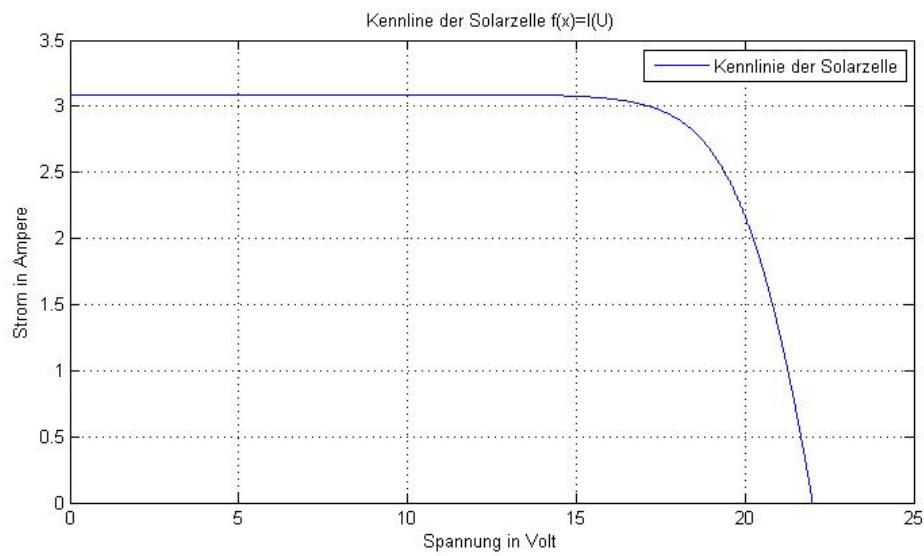


Abbildung 1: Die Kennlinie, welche mittels der Formeln ermittelt wurde.

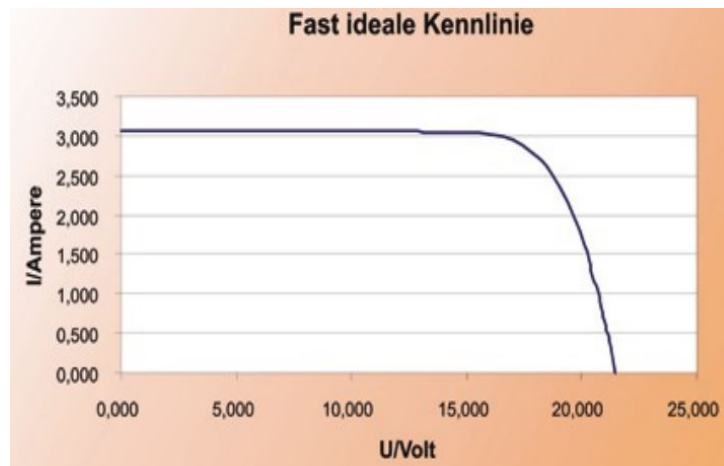


Abbildung 2: Die Kennlinie, welche mittels der Formeln ermittelt wurde.

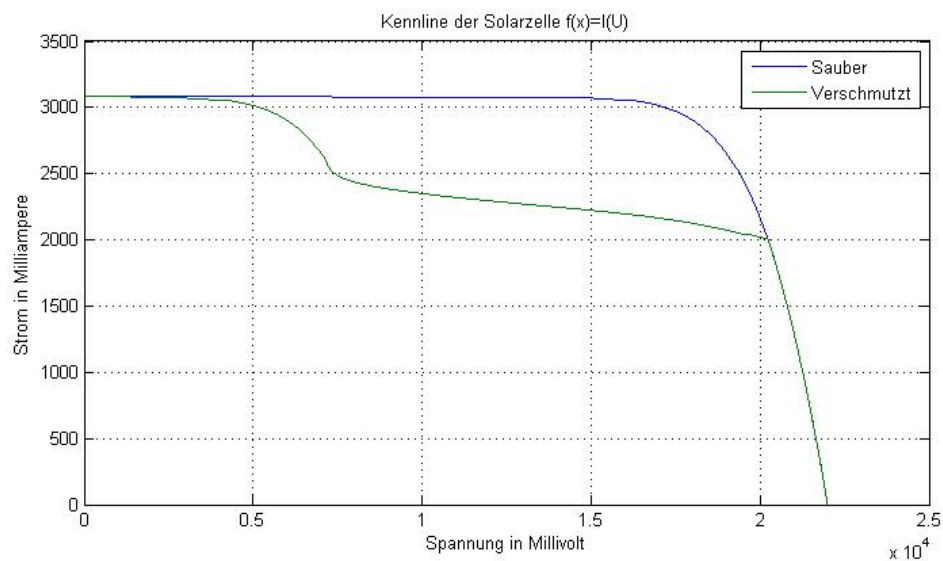


Abbildung 3: Die Kennlinien der sauberen und der verschmutzten Solarzelle im Vergleich.

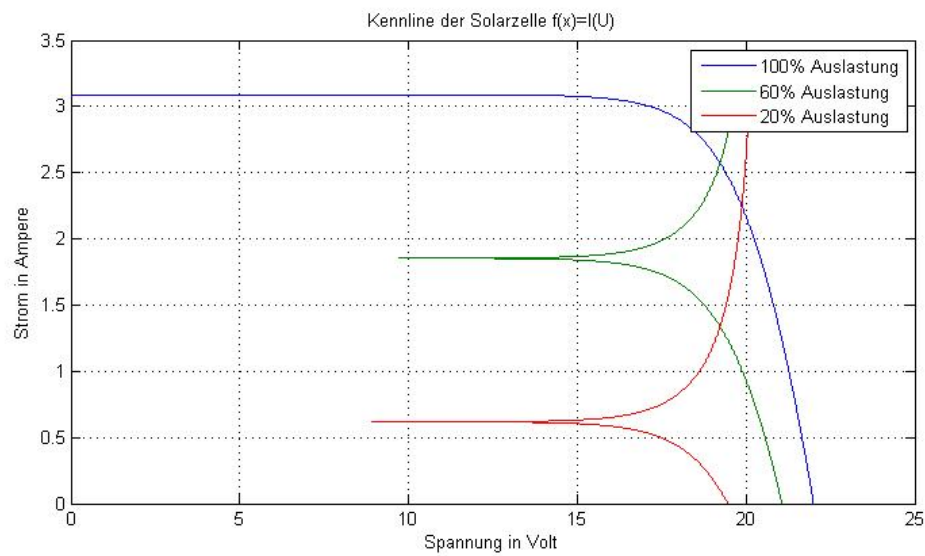


Abbildung 4: Verhalten der Kennlinie bei verschiedenen Bestrahlungsstärken.

Beispielhaft wurden mittels Matlab zwei zusätzliche Kennlinien für 60% und 20% dargestellt, zu sehen in Abbildung 4. Die beiden Kennlinien bei verringerter Bestrahlungsstärke verhalten sich bei $I_{neu} > I_{SC}$ unerwünscht, im Programm selbst wird dies jedoch mittels einer if-Prüfung verhindert.

3 Hardware

3.1 Controller

Für die Auswahl des Mikrocontrollers waren folgende Punkte entscheidend:

- Eingebaute Analog-Digital-Wandler zum Auslesen der Messwerte. Diese sollten mindestens eine Auflösung von 8bit, besser noch mehr besitzen.
- Der Programmspeicher muss genügend gross zur Aufnahme des Programmes sein. 8kByte werden als Minimum festgesetzt.
- Eingebaute Interfaces für SPI und I²C, um mit anderen Bauteilen zu kommunizieren
- Genügend I/O Anschlüsse, um den Bildschirm (6 Pins), die drei Taster (3 Pins), die beiden Analog-Digital-Wandler (2 Pins) und das Interface für den Digital-Analog-Wandler (4 Pins).
- Eine Versorgungsspannung von 5V sollte zulässig sein, damit für den Mikrocontroller keine eigene Spannung erzeugt werden muss.

Diesen Bedingungen entspricht der ATmega328P von Atmel. Um den Aufwand für den Aufbau des Mikrocontrollers zu verringern wurde ein Arduino Uno Board gewählt. Der Arduino Uno besitzt bereits einen Oszillator für 16MHz und eine USB-Schnittstelle zur einfachen Programmierung, ausserdem sind sämtliche Pins bereits nach aussen auf Buchsenleisten geführt.

Die Analog-Digital-Wandler des ATmega328P kennen zwei Betriebsmodis: Die anliegende Spannung kann mit einer internen oder einer externen Spannungsreferenz verglichen werden. Die externe Spannungsreferenz bietet den Vorteil, dass deren Genauigkeit bekannt und höher als die interne ist. Ausserdem kann bei der externen Spannungsreferenz eine höhere Spannung, in unserem Fall 5V (intern: 1.1V), gewählt werden, was die Messung unempfindlicher gegenüber Störungen macht.

3.2 Messschaltung

Um die Ausgangskennlinie regeln zu können, müssen die Ausgangsgrößen Spannung (in der Software als *istU* bezeichnet) und Strom (in der Software als *istI* bezeichnet) bekannt sein. Die Eingänge des Mikrocontrollers können aber nur Spannungen im Bereich zwischen 0V und 5V mit einer Genauigkeit von 10bit messen. Folglich wird eine Schaltung benötigt, welchen den Spannungsbereich 0V bis 24V und den Strombereich 0A bis 3.5A jeweils auf den Spannungsbereich zwischen 0V und 5V anpassen. Im folgenden Abschnitt wird genauer auf diese Schaltung eingegangen, welche in Abbildung 5 dargestellt ist.

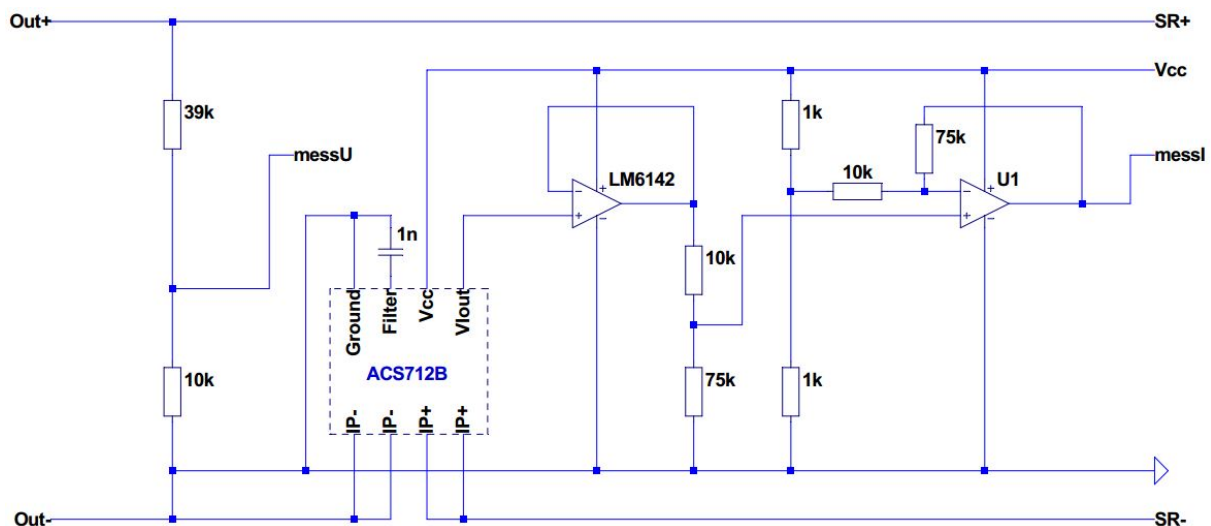


Abbildung 5: Die komplette Messschaltung.

3.2.1 Spannungsmessung

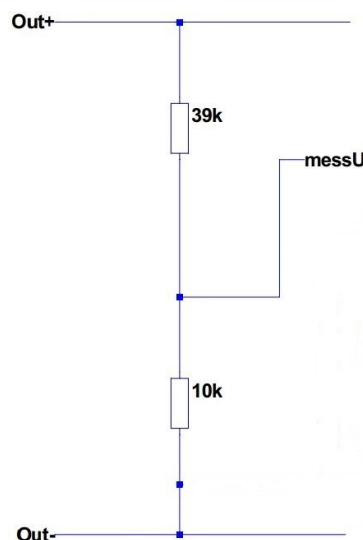


Abbildung 6: Die Messschaltung zur Spannungsmessung.

Um die Spannung am Ausgang messen zu können, wird ein Spannungsteiler benötigt. Im einfachsten Fall kann ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen bestehen, Abbildung 6 zeigt diesen Spannungsteiler.

Die Spannung $messU$ berechnet sich nach folgender Formel:

$$messU = \frac{\Delta U \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_{Out} \cdot 10k\Omega}{39k\Omega + 10k\Omega} = \frac{U_{Out}}{4.9} \quad (8)$$

Die beiden Widerstände sollten dabei folgende Bedingungen erfüllen:

- Da innerhalb der Messschaltung selbst eine Spannung abfallen kann ist es wichtig, die Spannungsmessung möglichst nahe am Ausgang vorzunehmen.
- Um bei 24V Ausgangsspannung am Ausgang des Spannungsteiler 5V zu erhalten, sollte das Verhältnis der Widerstände ungefähr $\frac{R_1}{R_2} = 3.8$ betragen.
- Die Widerstände sollten nicht zu klein dimensioniert werden, um die Schaltung nicht zu belasten.
- Die Widerstände sollten nicht zu gross dimensioniert werden, sodass der Eingang des Mikrocontrollers die Messung nicht verfälscht.

Aus diesem Grund wurde $R_1 = 39k\Omega$ und $R_2 = 10k\Omega$ gewählt. Damit die Schaltung reproduzierbar gestaltet werden kann, wurden Metallschichtwiderstände mit einer Genauigkeit von $\pm 1\%$ verwendet. Die Genauigkeit der Schaltung wurde ausserdem mit einer Messreihe A.1 auf Seite 21 verifiziert.

3.2.2 Strommessung

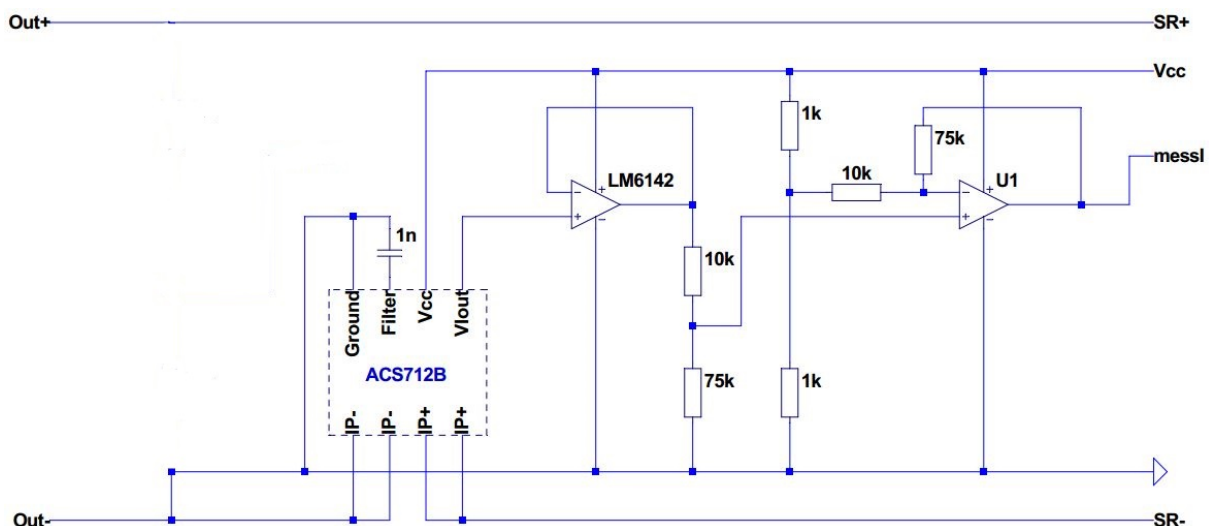


Abbildung 7: Die Messschaltung zur Strommessung.

Die Messung des Stromes wird oftmals mit einem Shuntwiderstand bestimmt, über dem der Spannungsabfall gemessen wird. Da dies jedoch zwangsläufig mit Verlusten verbunden ist und ausserdem die Ausgangsspannung abhängig vom Strom verfälscht, wurde ein Hallsensor gewählt, der diese Nachteile nicht besitzt. Hallsensoren liefern eine Ausgangsspannung, die proportional zum Produkt aus magnetischer Feldstärke und Strom ist. Da die magnetische Feldstärke konstant ist, ist die Ausgangsspannung proportional zum Strom.

Der ACS712B von Allegro Microsystems besitzt eine Sensitivität von 185mV/A sowie einen Spannungsoffset von $V_{cc}/2$. Diese Spannung wird, da der Ausgangswiderstand des ACS712B mit mindestens 4.7k Ω eher hoch ist, zuerst in einer Impedanzwandlerschaltung mit einem Operationsverstärker niederohmig gemacht. Bei einem Strombereich von 0A bis 3.5A wird dabei lediglich ein Spannungsbereich von 2.5V bis 1.85V ausgenutzt. Aus diesem Grund wird die Ausgangsspannung des ACS712B zuerst mit einer Subtraktionsschaltung vom Offset bereinigt, wodurch ein Spannungsbereich von -0.65V bis 0.0V entsteht. Anschliessend wird diese Spannung um den Faktor -7.5 verstärkt, sodass der Spannungsbe- reich des Einganges des Mikrocontrollers voll ausgenutzt werden kann. Das Bereinigen vom Offset und

die Spannungsverstärkung kann mit einem einzigen Operationsverstärker umgesetzt werden. Dies bringt ausserdem den Vorteil, dass keine negative Versorgungsspannung benötigt wird. Die Widerstandswerte sollten dabei nicht zu klein sein, damit die Ausgänge nicht zu sehr von den Widerständen belastet werden. Die Widerstandswerte sollten aber auch nicht zu gross sein, sodass die Schaltung genügend Strom für die Eingänge der Operationsverstärker beziehungsweise des Mikrocontrollers liefern kann. Die theoretischen Grundlagen zu den Operationsverstärkerschaltungen können in [?] nachgelesen werden. Die Spannung $messI$ kann mit folgender Formel berechnet werden:

$$messI = \left(\frac{V_{cc}}{2} - 185mV \cdot I_{Out} - \frac{V_{cc} \cdot 1k\Omega}{1k\Omega + 1k\Omega} \right) \cdot -\frac{75k\Omega}{10k\Omega} = 1.3875 \cdot I_{Out} \quad (9)$$

Für diese Anpassung des Messresultates werden zwei Operationsverstärker benötigt. Die Auswahl des Operationsverstärkers erfolge nach folgenden Kriterien:

- Nach Möglichkeit sollten beide Operationsverstärker in einem Gehäuse verbaut sein.
- Der Operationsverstärker sollte mit einer einseitigen Speisung von 5V betrieben werden können.
- Die Ausgangsspannung des Operationsverstärker sollte den kompletten Bereich von 0V bis 5V ausnützen können, aus diesem Grund sollte ein Rail-To-Rail Design verwendet werden.

Aus diesen Gründen wurde das Modell LM6142BIN von National Semiconductor gewählt. Die Genauigkeit der Schaltung wurde ausserdem mit einer Messreihe A.2 auf Seite 22 verifiziert.

3.3 Schaltregler

Gemäss Vorgaben des Auftraggebers wurde das zur Spannungsregelung zuständige Bauteil mittels eines Abwärtswandlers im Form eines Schaltreglers realisiert. Die Ausgangsspannung des Reglers soll vom Controller in Form einer DC-Spannung reguliert werden, sodass der Ausgang der im Mikrocontroller hinterlegten Kennlinie entspricht.

Gewählt wurde der LT1074CT, da dieser Ströme bis zu 5A sowie eine maximale Ausgangsspannung von 50V besitzt. Die maximale Eingangsspannung beträgt 60V, deutlich mehr als die Spannung des Netzgerätes, welche 24V beträgt. Des weiteren lässt sich der LT1074CT verhältnismässig einfach mittels eines Feedback-Pins regulieren und die TO-220 Gehäuseform erlaubt eine einfache Montage eines Kühlkörpers.

Auch kann bei Bedarf auf den LT1074HVCT gewechselt werden. Dieser besitzt nebst den Funktionen des LT1074CT auch noch einen Stromlimit-Pin und einen Shutdown-Pin. Die Strombegrenzung kann mittels Widerstandes auf einen anderen maximalen Ausgangsstrom als die standardmässigen 6A eingestellt werden. Da jedoch der Strom des Netzteils 4.2A beträgt ist eine Begrenzung des Stromes nicht notwendig und der Shutdown-Pin ist lediglich dazu da, um den Regler abzuschalten, falls eine zu tiefe Spannung vorhanden ist. Da diese zusätzlichen Funktionen für Virtual Sun nicht benötigt werden, ist der LT1074CT jedoch ausreichend.

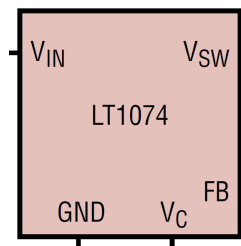


Abbildung 8: Blockschaltbild des LT1074CT.

Die Schaltung wurde zunächst in LTSpice simuliert und danach auf einer Lochrasterplatine aufgebaut:

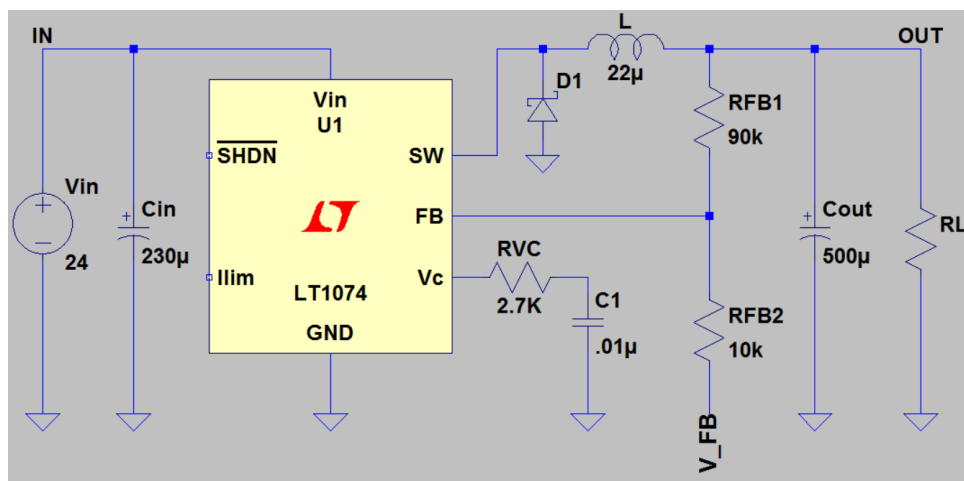


Abbildung 9: Beschaltung des Schaltreglers

Der Widerstand RFB1 wurde mit der folgenden Formel berechnet:

$$R_{FB1} = \frac{R_{FB2} \cdot V_{Outmax}}{2.21V} - R_{FB2}$$

Hersteller?

Hersteller?

Nicht auch 5A wie oben?

Eventuell wären diese Funktionen bei der Weiterentwicklung praktisch (vor allem die Strombegrenzung). Das könnte man im Text noch erwähnen.

Mach doch die Widerstände mit dem selben Symbol wie bei mir: European Resistor. Dann kannst du die Schaltung als Druckvorschau ausgeben, um den grauen Hintergrund zu vermeiden (oder du sagst mir wo es ist und ich er-

Dabei sind $V_{OutMax} = 22V$ und $R_{FB2} = 10k\Omega$, dies ergibt für $R_{FB1} \approx 90k\Omega$

Die Spule sowie die Kondensatoren und der Widerstand R_{Vc} wurden gemäss der Appplication Note von Linear Technology dimensioniert und entsprechen damit den Empfehlungen des Herstellers.

Quelle!

Mittels der Spannung V_{FB} kann nun die Ausgangsspannung folgendermassen manipuliert werden:

$$V_{FB} = 2.21V \cdot \frac{R_{FB1} + R_{FB2}}{R_{FB1}} - V_{out} \cdot \frac{R_{FB2}}{R_{FB1}}$$

Man sieht sofort, dass bei $V_{FB} = 0V$ die Ausgangsspannung maximal wird, das Maximum der Ausgangsspannung wird mit $V_{FB} = 2.46V$ erreicht.

Die Funktion dieser Schaltung wurde im Kapitel ?? getestet und validiert.

Da kann
etwas nicht
stimmen...

3.4 Bedienung

Die Bedienung wurde für eine übersichtliche und schnelle Anwendung einfach gehalten. Auf der Vorderseite hat es drei Taster und ein Vierzeiliges LCD-Display mit je 16 Charakter für die visuelle Darstellung. Die Taster sind jeweils Aktiv High am Mikrocontroller angeschlossen mittels einem Taster-Pull-Up-Schaltkreis, zu sehen in Abbildung 10. Der Pull-Up Widerstand hat einen Wert von $10k\Omega$, der mit einem Taster auf Erde verbunden wird.

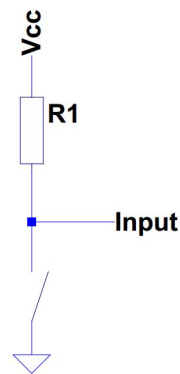


Abbildung 10: Taster-Pull-Up-Schaltkreis

Die Taster wurden mit einer Softwarelösung entprellt, ansonsten konnte keine genaue Einstellung der Bestrahlungsstärke erreicht werden, da die Feder im Taster beim Drücken ein undeutliches Signal erzeugt und so ein exaktes und regelmässiges Zählen unmöglich macht. Wird ein Taster betätigt, wird der Widerstand und der Pin des Mikrocontrollers auf Masse verbunden und am Mikrocontroller entsteht ein Low-Zustand, also eine logische Null. Der Zustand wird dann mit der Software ausgelesen.

Das Display ist von MIDAS und ist die visuelle Schnittstelle zum Benutzer.

Wie wird das Display angesteuert? Beispiel Displayanzeige?

3.5 Gehäuse und Netzteil

3.5.1 Gehäuse

Das Gehäuse beherbergt sämtliche Komponenten inklusive dem Netzteil. Damit das Gehäuse selbst nicht geerdet werden muss, ist es komplett aus Kunststoff gefertigt. Auf der Geräterückseite findet sich die Netzbuchse, eine eingangsseitige Feinsicherung mit einem Wert von 6A, Lüftungsschlitze sowie ein Lüfter, welcher die Abwärme der Gerätes abtransportiert. Zur Verringerung der Lärmemissionen wird der 12V Lüfter lediglich mit einer Spannung von 5V betrieben.

Auf der Vorderseite des Gehäuses befinden sich die Bedienelemente in Form des Hauptschalters und der drei Taster, der Bildschirm zur Ausgabe der Werte sowie die beiden Laborbuchsen für Plus- und Minuspol.

Im Inneren des Gehäuses befinden sich das Netzgerät (siehe Abschnitt 3.5.2) sowie die beiden Platinen. Die erste Platine dient dabei dem Schaltregler und der Spannungsversorgung des Lüfters, während die zweite Platine die Spannungsversorgung des Bildschirms, des Mikrocontrollers und der Bauteile dient. Ausserdem befinden sich auf der zweiten Platine der Messaufbau für Strom und Spannung sowie die Peripherieschaltung für Bildschirm und Taster. Die beiden Platinen sind dabei übereinander aufgebaut neben dem Netzteil an der Bodenplatte angeschraubt.

Für sämtliche internen Verbindungen, durch die hohe Ströme fliessen, wurde Kupferlitze mit einem Querschnitt von 0.75mm^2 verwendet. Die CAD-Pläne für die Front- und die Rückseite sowie die Bodenplatte können im Anhang unter B auf Seite 23 entnommen werden.

3.5.2 Netzteil

An das Netzgerät wurden bei der Auswahl folgende Bedingungen gestellt:

- Die Eingangsspannung beträgt $230\text{V} \pm 10\%$ 50Hz, optimal wäre ebenfalls eine Unterstützung von $110\text{V} \pm 10\%$ 60Hz für den amerikanischen Markt.
- Die Ausgangsspannung beträgt 24V DC. Dabei sollte mindestens ein Strom von 4A geliefert werden können.
- Das Netzgerät verfügt über einen galvanisch getrennten Ausgang und entspricht der Schutzklasse II.
- Das Netzgerät verfügt über eine CE-Zertifizierung.
- Die Restwelligkeit ist möglichst klein. Als Maximalwert wird 1% der Ausgangsspannung festgelegt, was bei 24V 240mV entspricht.

Diesen Anforderungen entspricht das Netzteil TOP 100-124 der Firma Traco Power. Gemäss Datenblatt [?] sollte dieses Netzteil mit einer trägen Sicherung mit einem Wert von 6A vorgesichert werden. Diese Feinsicherung ist bereits im Gehäuse eingebaut.

4 Software

4.1 Regelung

Die Software zur Regelung beinhaltet zwei Integer-Arrays, *sauber*[] und *verschmutzt*[], welche mittels der Headerdatei *LookUpTable.h* geladen werden. In diesen beiden Arrays sind die Spannungswerte in Millivolt für die saubere und die schmutzige Solarzelle hinterlegt, jeweils ein Wert alle 10mA. Der Index entspricht dabei dem jeweiligen Stromwert geteilt durch 10.

Die Werte dazu wurden mittels eines Matlab-Files erstellt, das im Anhang angehängt ist. Die Werte entsprechen dabei der in Formel (6) berechneten Kennlinie.

Im Programm selbst gibt es die Integer *prozent*, welche die aktuelle Bestrahlungsstärke darstellt, und *regelwert*, welcher angibt, wie stark der Regler korrigieren soll.

In der Funktion *main* existieren ausserdem die Integer *messU* für die gemessene Spannung am Spannungsteiler, *istU* für die berechnete Ausgangsspannung, *sollU* für den zum Stromwert passenden Spannungswert, *messI* für die gemessene Spannung am Eingang des Controllers für die Strommessung und *istI*, worin der berechnete Ausgangsstrom gespeichert ist. Sämtliche Variablen repräsentieren dabei die Werte in Millivolt bzw. Milliampere.

Zur Realisierung der Umschaltung zwischen *sauber* und *verschmutzt* ist ausserdem noch der Integer *modus* vorhanden. Dieser kann die beiden Zustände *MODUSSAUBER* (entsprechend einer 1) und *MODUSVERSCHMUTZT* (entsprechend einer 0) annehmen.

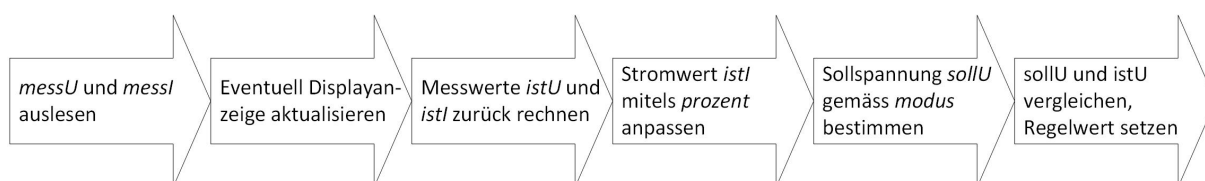


Abbildung 11: Flussdiagramm der Regelungsroutine.

Abbildung 11 zeigt als Flussdiagramm den Ablauf der Regelungssoftware, welche nachfolgend erläutert wird. Die Routine zur Regelung wird mittels einem Vergleich ausgeführt, welcher sich alle 1ms wiederholt. Dabei werden zuerst die beiden analogen Eingänge für *messU* und *messI* ausgemessen und aus den gemessenen Werten *messU* und *messI* die aktuellen Werte am Ausgang des Gerätes *istU* und *istI* berechnet.

Anschliessend wird der Wert *istI* mit der Beleuchtungsstärke *prozent* verrechnet, um die Kennlinie entsprechend zu verschieben. Wie das genau funktioniert ist im Kapitel 2.3 ausführlich beschrieben.

Der so erhaltene Wert muss nun auf dem Wertebereich der *LookUpTable.h* abgeglichen werden. Dazu werden zu grosse oder zu kleine Werte auf den Maximal- beziehungsweise Minimalwert korrigiert und anschliessend die Genauigkeit auf 10 Milliampere angepasst.

Das Programm prüft nun, ob in der Variabel *modus* der Wert *SAUBER* oder *VERSCHMUTZT* hinterlegt ist. Je nachdem welcher Modus gewählt ist wird der Referenzwert für *sollU* aus dem Array *sauber*[] oder *verschmutzt*[] geladen. Die Indexposition entspricht dabei dem oben angepassten Wert des Stromes *istI*. Der Spannungswert von *sollU* entspricht nun der Spannung, welche bei diesem Strom gemäss der Formel (6) auftreten sollte.

Der aktuelle Spannungswert am Ausgang *istU* wird nun mit dem Referenzwert *sollU* verglichen. Falls *istU* grösser als *sollU* ist, wird *regelwert* negativ. Um die Regelung genauer zu gestalten, sind für *regelwert* zwei mögliche negative Werte möglich: -1 für ein langsames verringern der Spannung und -3 für ein schnelles verringern der Spannung. Zu diesem Zweck wird ein neuer Integer *differenz* erstellt, welcher die Differenz zwischen *istU* und *sollU* beinhaltet. Falls diese Differenz grösser als 200mV ist, wird die Spannung schnell verringert, also wird für *regelwert* der Wert -3 gesetzt. Falls dies nicht der

Fall ist, wird für *regelwert* der Wert -1 gesetzt.

Falls *sollU* grösser als *istU* ist, wird für *regelwert* ein positiver Wert gesetzt, der ebenfalls zwei Abstufungen kennt. Dies funktioniert jedoch gleich wie bei negativen Werten von *regelwert*.

Falls *sollU* und *istU* den selben Wert haben wird für *regelwert* eine 0 gesetzt. Das bedeutet, dass der Regler selbst nicht verändert werden soll.

Der Schaltregler wird über die Spannung am Feedbackpin gesteuert. Dabei ist die Spannung am Feedbackpin proportional zur Ausgangsspannung des Schaltreglers. Es würde daher im einfachsten Fall genügen, einfach den entsprechenden Wert der Sollspannung am Feedbackpin anzulegen und den Schaltregler so nachregeln zu lassen. Da sich aber durch die veränderte Spannung auch ein anderer Strom ergibt, gerät so der Schaltregler in Schwingung. Daher wird die Spannung immer nur verhältnismässig langsam verändert, um ein Schwingen zu verhindern. Dazu wird die Spannung am Feedbackpin nur geringfügig gegenüber der aktuellen Spannung am Feedbackpin verändert. Im Abschnitt 3.3 ist die Formel für die Spannung am Feedbackpin hergeleitet, diese wird nun mit der Variable *regelwert* wie folgt manipuliert:

$$feedbackPin = 2500 - \frac{istU}{9} + regelwert \cdot 2 \quad (10)$$

Wie in der gesamten Software sind alle Werte in Millivolt, *feedbackPin* steht also für die Spannung am Feedbackpin in mV. Der Faktor 2 der Variable *regelwert* wurde gewählt, um ein etwas schnelleres Regeln zu ermöglichen. Dieser Wert wird über die SPI-Schnittstelle an einen Digital-Analog-Wandler übermittelt, welcher die Spannung für den Feedbackpin erzeugt.

4.2 Bedienung

Die Bedienungssoftware ist anwenderfreundlich aufgebaut, indem der Benutzer in zwei Schritten den Modus und die Bestrahlungsstärke wählt.

Das LCD-Display zeigt in der Reihenfolge: Modus, Bestrahlungsstärke, Strom und Spannung, die Werte an, welche vom Analog-Digital-Wandler gelesen werden. Die Taster dienen dazu, die Bestrahlungsstärke zu erhöhen, zu reduzieren und den Modus umzuschalten. Mit der nachfolgenden Beschreibung der Software wird das Prinzip des Entprellens, des automatischen Zählens und der Funktionsweise des Modustasters beschrieben.

Reihenfolge falsch!

Werden nicht alle ausgelesen!!!
Werden nachträglich intern berechnet

4.2.1 Tasterentprellung

Der Timer-Interrupt im Mikrocontroller ruft alle 16ms eine Funktion auf, die den Taster entprellt, aber auch die Dauer des Tastenzustandes registriert. Der Taster (button) wird als gedrückt erkannt, wenn der alte invertierte Zustand (old_button), der momentane Zustand (current_button) und die Pinmaske (BUTTONMASK) übereinstimmen. Mit logischen Bedingungen werden das Auf- und Abwärtszählen, das automatische Zählen und der Modus gewählt. Wird zum Beispiel die Taste zum Aufwärtszählen kurz gedrückt, setzt das Programm die Verzögerung des automatischen Zählers (autorepeat) präventiv auf 50, welche ungefähr zwei Sekunden entsprechen. Nachfolgend wird der automatische Zähler um Eins dekrementiert. Eine integrierte Bedingung begrenzt den Aufwärtszähler bei 100 und setzt den Wert auf 20 zurück.

Falsch!

Die Zeilen wurden analog für die Taste zum Abwärtszählen geschrieben.

4.2.2 Automatisches Zählen

Als nächstes wurde das automatische Zählen programmiert. Auf die integrierte Bedingung wird eingegangen, wenn der momentan gedrückte Taster (current_button) und die Tastermaske (BUTTONUP) Eins ergeben. Folglich wird der automatische Zähler ab dem gesetzten Verzögerungswert dekrementiert und auch nur solange die Taste gedrückt wird. Ist der Verzögerungswert Null wird *autorepeat* nochmals auf 50 gesetzt für eine allfällige Fortsetzung des automatischen Zählens. Bevor die eigentliche Rechnung erfolgt wird der Taster (button) gleich der Tastermaske (BUTTONUP oder BUTTONDOWN) gesetzt. Die Rechnung ist einfach zu realisieren, denn ein Integer ist eine ganze Zahl. Wird zuerst die Bestrahlungsstärke durch Zehn dividiert und umgekehrt mit Zehn multipliziert verliert die Zahl die Kommastellen und eine ganze Zahl entsteht. Dieser wird nun Zehn hinzugefügt oder abgezogen.

Variablen kursiv

Erwähnen das damit um 10er Schritte gezählt wird, automatisch Zählen ist unverständlich

eingegangen

Satz unverständlich

Für das automatische Verringern der Bestrahlungsstärke wurde eine weitere Variable hinzugefügt. Die Differenz zwischen dem momentanen Wert und der errechneten Zehnerzahl nach der obigen Rechnung wird in die neue Variable gespeichert. Ist die Differenz Zehn wird die obige Rechnungsmethode verwendet, ist jedoch die Differenz grösser als Zehn wird bei der Rechnungsmethode auf das verringern um Zehn verzichtet. Das bewirkt, dass z.B. die Zahl 55 beim automatisch verringern nicht 40 ergibt sondern 50. Zuletzt wird bei beiden Automatismen die Prüfung der Grenzwerte 20 und 100 angewendet, damit die Bestrahlungsstärke im gewählten Bereich bleibt.

4.2.3 Modus umschalten

Für den Modus wurde ein Array der Länge drei initialisiert und mit den Texten: *NORMAL*, *VERSCHMUTZT*, *TEILDEFEKT*. Wird der Taster (MODE) gedrückt inkrementiert eine Laufvariable und gibt den entsprechenden Text des Arrays auf dem Display aus.

Falsch!!!!!!!

Und der Bildschirm???

5 Validierung

5.1 Hardware

5.1.1 Messschaltung

Die Validierung der Messschaltung gestaltet sich durchaus einfach, da die beiden Formeln für die erwarteten Messwerte $messU$ (8) und $messI$ (9) bekannt sind. Problematisch an diesen beiden Formeln ist jedoch, dass mit idealen Bauteilen gerechnet wurde, welche in der Realität nicht verfügbar sind. Bei der Spannungsmessung sind dies lediglich die Toleranzen für die Widerstandswerte, sodass sich bei Widerständen mit 1% Genauigkeit ein maximaler Fehler von 2.02% bemerkbar machen kann. Dieser Fehler setzt sich jedoch linear fort, sodass weiterhin durch einen konstanten Faktor dividiert werden kann. Die dazugehörige Messreihe ist im Anhang unter A.1 auf Seite 21 aufgeführt.

Bei der Strommessung sind es sämtliche Widerstände, die beiden Operationsverstärker sowie der Hallsensor, welche Toleranzen aufweisen. Die beiden $1k\Omega$ Widerstände, welche die Subtrahendensspannung von $V_{cc}/2$ erzeugen, würden dabei einen Offset erzeugen, welcher in der nachfolgenden invertierenden Verstärkerschaltung noch verstärkt wird. Die Toleranzen der anderen Widerstände sowie die Toleranz des Hallsensors wirken dabei als ein konstanter Vorfaktor. Der Offset sowie der Vorfaktor wurden im Anhang unter A.2 auf Seite 22 mittels einer Messreihe bestimmt.

In den Tests funktionierten die einzelnen Schaltungsteile. Das Zusammenspiel mit der restlichen Schaltung verursacht jedoch vor allem bei der Strommessung noch grössere Probleme, sodass dort weitere Zeit zur Fehlersuche investiert werden müsste.

5.1.2 Regler

5.2 Software

Zur Validierung der Software wird vorausgesetzt, dass die Messschaltung korrekt funktioniert. Das Testen der Software erfolgt dabei in mehreren Schritten, die jeweils die korrekte Funktion des vorherigen Schrittes bedingen:

1. Schritt: Zu Beginn werden die Rückrechnungen der Messwerte $messU$ und $messI$ überprüft. Zu diesem Zweck werden bekannte Spannungen und Ströme an der Messschaltung angelegt und die von der Software zurück gerechneten Werte $istU$ und $istI$ werden auf dem Bildschirm angezeigt und mit den Originalwerten verglichen. Falls dies bei 100% Bestrahlungsstärke funktioniert, wird die selbe Funktion ebenfalls mit verringerter Bestrahlungsstärke überprüft. Dabei sollten die zurückgerechneten Stromwerte gemäss Formel (7) höher als die effektiven Stromwerte sein.

2. Schritt: Mit den nun korrekt berechneten Stromwerten wird mittels *LookUpTable.h* nachgeschlagen, welche Sollspannung $sollU$ anliegen soll und dieser Spannungswert am Bildschirm angezeigt. Dies wird dabei für saubere und verschmutzte Solarzellen überprüft. Mit den bekannten und korrekten Stromwerten wird nach Formel (6) für die saubere Solarzelle manuell zurück gerechnet und die beiden Spannungswerte werden verglichen.

3. Schritt: Nun wird die Vergleichsfunktion überprüft. Falls die Istspannung $istU$ geringer als die Sollspannung $sollU$ ist, sollte der Integer *regelwert* positiv werden, bei Spannungsdifferenzen über 200mV mit einem Wert von 3 und bei kleineren Spannungsdifferenzen mit einem Wert von 1. Falls die Sollspannung $sollU$ geringer als die Istspannung $istU$ ist, wird *regelwert* negativ mit einem Wert von -1. Falls die Spannungsdifferenz grösser als 200mV ist, wird *regelwert* = -3 gesetzt.

4. Schritt: Gemäss Formel (10) kann nun der Wert überprüft werden, der am Ausgang des Digital-Analog-Wandlers anliegt. Dieser Wert wird mittels SPI vom Mikrocontroller zum Digital-Analog-Wandler übertragen. Dieser Schritt testet lediglich die korrekte Funktion des SPI Kanals.

Ein- und Ausgabe: Die Ein- und Ausgabeelemente können im laufenden Betrieb geprüft werden. Auf dem Bildschirm werden die Werte regelmässig aktualisiert, die Tasten der Bestrahlungsstärke verhalten sich bei kurzen und langen Betätigungen wie gewünscht und der Modus kann mit dem entsprechenden Taster geändert werden.

Der Bildschirm hat Probleme mit dem Aufstarten, sodass dort weitere Zeit zur Fehlersuche aufgewendet werden müsste.

6 Schlusswort

A Verifizierung Messaufbau

A.1 Spannungsmessung

Ausgangsspannung	Messwert $messU$	Differenz	Fehler
0.0V	0mV	-	0.0mV
1.0V	202mV	202mV	-0.3mV
2.0V	406mV	204mV	+1.7mV
3.0V	608mV	202mV	-0.3mV
4.0V	811mV	203mV	+0.7mV
5.0V	1013mV	202mV	-0.3mV
6.0V	1216mV	203mV	+0.7mV
7.0V	1418mV	202mV	-0.3mV
8.0V	1621mV	203mV	+0.7mV
9.0V	1824mV	203mV	+0.7mV
10.0V	2026mV	202mV	-0.3mV
11.0V	2228mV	202mV	-0.3mV
12.0V	2430mV	202mV	-0.3mV
13.0V	2632mV	202mV	-0.3mV
14.0V	2834mV	202mV	-0.3mV
15.0V	3036mV	202mV	-0.3mV
16.0V	3239mV	203mV	+0.7mV
17.0V	3441mV	202mV	-0.3mV
18.0V	3644mV	203mV	+0.7mV
19.0V	3845mV	201mV	-1.3mV
20.0V	4048mV	203mV	+0.7mV
21.0V	4251mV	203mV	+0.7mV
22.0V	4454mV	203mV	+0.7mV
23.0V	4657mV	203mV	+0.7mV
24.0V	4860mV	203mV	+0.7mV

Tabelle 1: Verifizierung der Messwerte $messU$ des Spannungsteilers.

Die Spannung wird mittels eines Spannungsteilers aus zwei Widerstände bemessen. Die Toleranz beider Widerstände beträgt $\pm 1\%$, im schlechtesten Fall ist ein Widerstand am oberen Ende der Toleranz, der andere am unteren Ende (beispielsweise $39.39k\Omega$ und $9.9k\Omega$ anstelle von $39k\Omega$ und $10k\Omega$). Der maximal mögliche Fehler beträgt damit 2.02% .

Um diesen Fehler auszuschliessen, wurde die Spannung am Ausgang des Spannungsteilers bei der grössten und der kleinsten möglichen Ausgangsspannung gemessen und die Differenz als $202.3mV$ pro V Ausgangsspannungserhöhung bestimmt. Mit den in Tabelle 1 folgenden Messreihe wurde die Genauigkeit dieser Schaltung verifiziert.

Die Fehler sind sehr klein und gleichen sich zumeist aus. Ausserdem sind die Fehler jeweils deutlich kleiner als die Auflösung des AD-Wandlers des Mikrocontrollers. Die Ausgangsspannung beträgt gemäss obiger Messreihe:

$$U = \text{Messwert} \cdot 4.938 \quad (11)$$

Für die Software, in welcher alle Werte in Millivolt betrachtet werden, wird $istU$ mit Formel 11 folgendermassen bestimmt:

$$istU = messU \cdot \frac{400}{81} \quad (12)$$

A.2 Strommessung

Ausgangsstrom	Messwert $messI$	Differenz	Fehler
0.0A	247mV	-	247mV
0.2A	525mV	278mV	-3.5mV
0.4A	809mV	284mV	+2.5mV
0.6A	1093mV	284mV	+2.5mV
0.8A	1374mV	281mV	-0.5mV
1.0A	1660mV	286mV	+4.5mV
1.2A	1943mV	283mV	+1.5mV
1.4A	2223mV	280mV	-1.5mV
1.6A	2507mV	284mV	+2.5mV
1.8A	2785mV	278mV	-3.5mV
2.0A	3061mV	276mV	-5.5mV
2.2A	3344mV	283mV	+1.5mV
2.4A	3629mV	285mV	+3.5mV
2.6A	3907mV	278mV	-3.5mV
2.8A	4187mV	280mV	-1.5mV
3.0A	4469mV	282mV	+0.5mV

Tabelle 2: Verifizierung der Messwerte $messI$ der Strommessung.

Die Strommessung beinhaltet Widerstände, Operationsverstärker sowie einen Hallsensor, die allesamt Toleranzen unterworfen sind. Am kritischsten ist dabei sicherlich der Spannungsteiler aus $2 \times 1k\Omega$, der für die Subtraktionsschaltung benötigt wird. Bei einer Toleranz von 1% kann die Spannung dabei $2.5V \pm 50.5mV$ betragen. Diese Spannungsdifferenz wird jedoch ebenfalls um den Faktor 7.5 Verstärkt, wodurch der maximale Fehler bereits 378.8mV beträgt, was bei 10bit Auflösung des AD-Wandlers durchaus relevant ist.

Aus diesem Grund wurde eine Messreihe durchgeführt. Dabei wurde die Spannung am Ausgang der Messschaltung zuerst bei minimalem und anschliessend bei maximalem Strom der verfügbaren Stromquelle gemessen. Pro 0.2A mehr Ausgangsstrom sollte die Spannung $messI$ gemäss dieser Messung um 281.5mV zunehmen, ausserdem ist ein Offset von 247mV vorhanden. Diese Werte wurden bis zu einem Maximalstrom von 3.0A in Tabelle 2 ermittelt.

Die Fehler sind ungefähr gleichmässig verteilt und können mit der Ungenauigkeit der verwendeten Stromquelle erklärt werden. Jedoch sind sie deutlich grösser als beim Spannungsteiler, jedoch noch weit unterhalb der geforderten Genauigkeit. Der Ausgangsstrom beträgt gemäss obiger Messreihe:

$$I = \frac{Messwert - 247mV}{1.407} \quad (13)$$

Für die Software, in welcher alle Werte in Millivolt und Milliampere betrachtet werden, wird $istI$ mit Formel 13 folgendermassen bestimmt:

$$istI = (messI - 247mV) \cdot \frac{2111}{1500} \quad (14)$$

B CAD-Pläne des Gehäuses

Nachfolgend die CAD-Pläne der Vorderseite (Abbildung 12), der Rückseite (Abbildung 13) und der Bodenplatte (Abbildung 14) des Gehäuses. Diese Pläne befinden sich ebenfalls als .PDF-Datei und .DXF-Datei auf der CD-ROM (Abschnitt C).

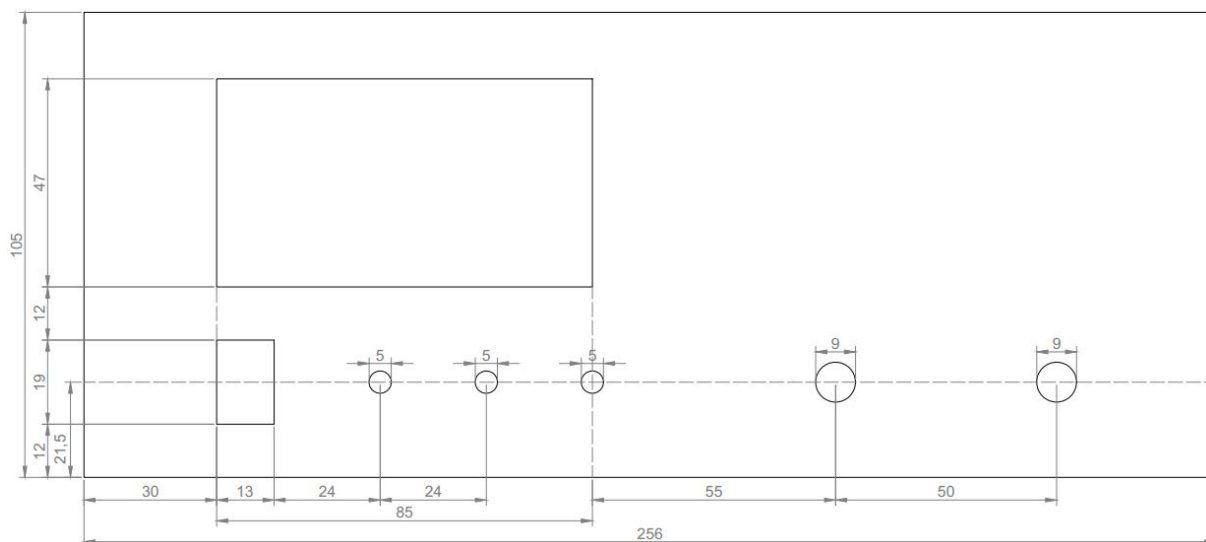


Abbildung 12: CAD Zeichnung der Gehäusefront.

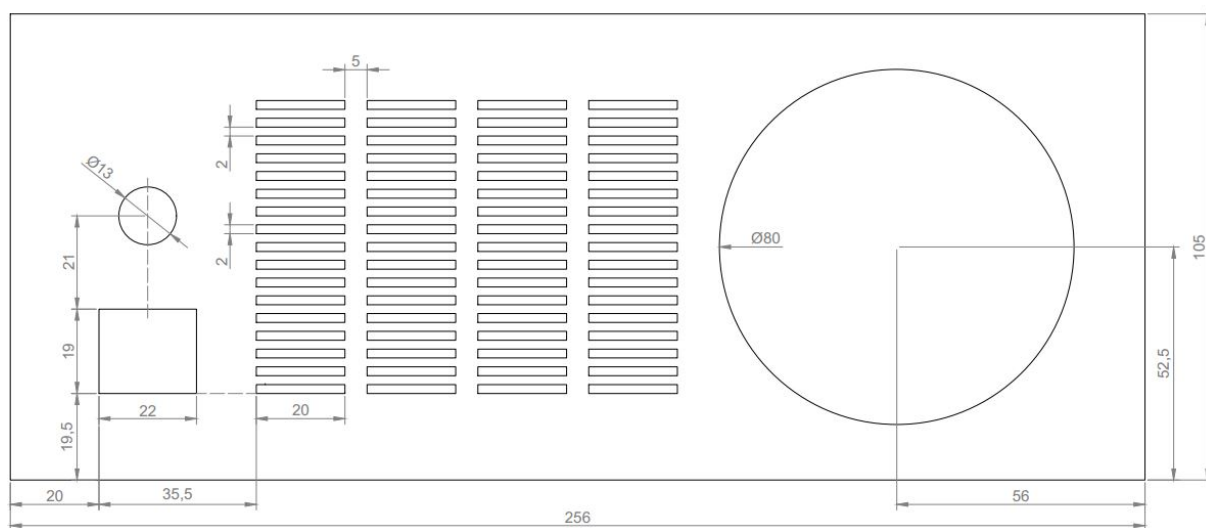


Abbildung 13: CAD Zeichnung der Gehäuserückseite.

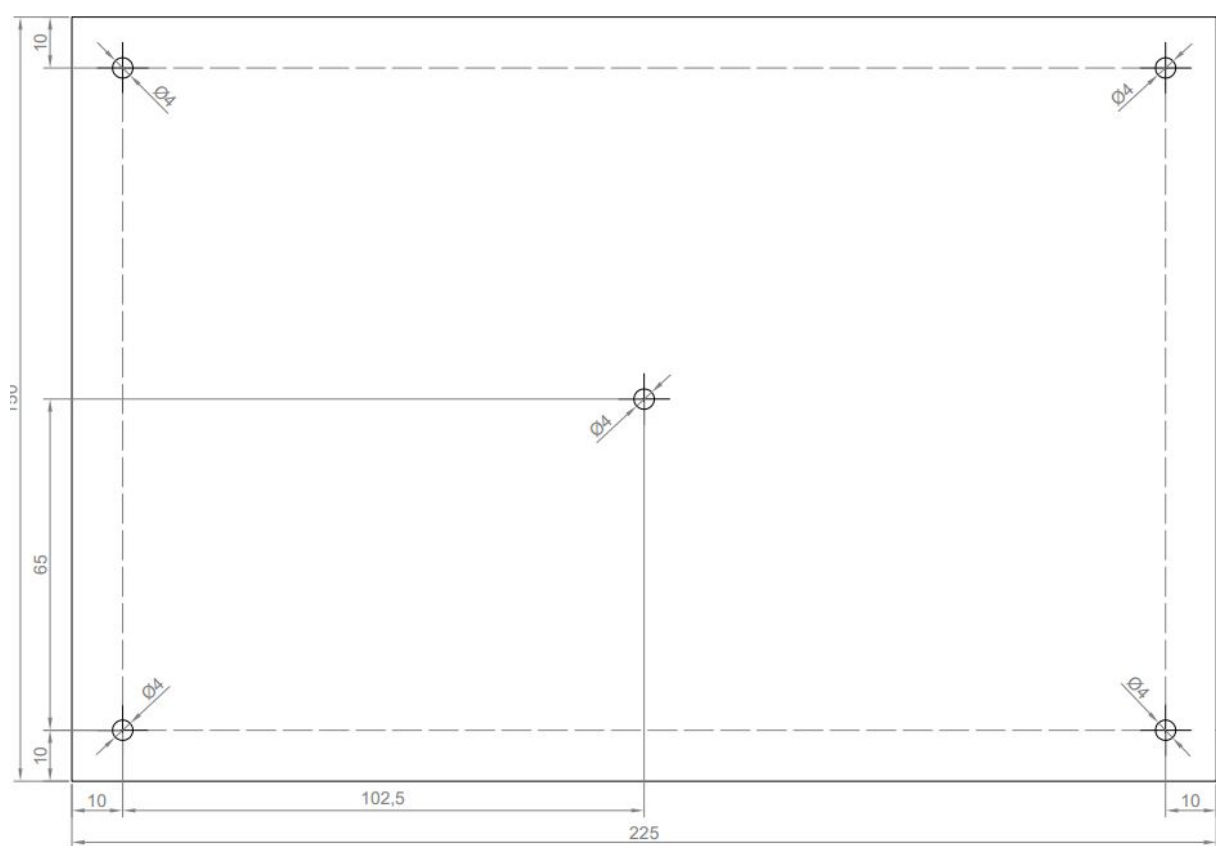


Abbildung 14: CAD Zeichnung der Bodenplatte.

C CD-ROM

Auftrag / Lastenheft

Windisch, 17.9.15

PV-Modul Simulator

Anlass:

Für das Projekt P4 im nächsten Semester ist die Entwicklung eines Überwachungsgerätes für Photovoltaik-Module (PV-Module) vorgesehen. Um dieses Überwachungsgerät im Labor testen zu können, soll in diesem Semester als P3 Arbeit ein PV-Modul Simulator entwickelt und als Laborgerät aufgebaut werden. Dieser Simulator dient als Labor-Netzgerät mit der Charakteristik eines PV-Moduls und muss die unten aufgeführten Eigenschaften (Anforderungen) aufweisen.


Aufgabe:

Sie sollen ein kompaktes Gerät herstellen, welches im Labor als Speise- bzw. Testgerät eingesetzt werden kann und die Eigenschaften eines PV-Moduls aufweist. Wie bei einer Photovoltaik-Anlage, bei der mehrere Module in Serie zu einem String zusammengeschaltet werden, soll auch Ihr Gerät mit den Geräten anderer Gruppen in Serie geschaltet werden können und so eine ganze PV-Anlage bzw. einen String einer Anlage simulieren können.

Anforderungen:

- Standard-Elektronik für den Betrieb in Laborumgebung, kompaktes "Laborgehäuse"
- Komponentenkosten max. ca. CHF 200.-
- Betrieb ab Netz mit einem käuflichen Speisegerät (eingebaut oder als Kabelnetzgerät) für die Realisierung der Zwischenkreis-DC-Spannung
- Anschluss der Last über zwei Laborbuchsen (+/-) in der Front des Gerätes
- Bedien- und Anzeigeelemente sind "frei" definier- bzw. realisierbar
- Kennlinie in Microcontroller einprogrammiert
- Funktionsprinzip als Schaltregler (keine Längswiderstände / keine unnötigen Verluste)
- Kennlinie des PV-Moduls nebenan ist zu realisieren.

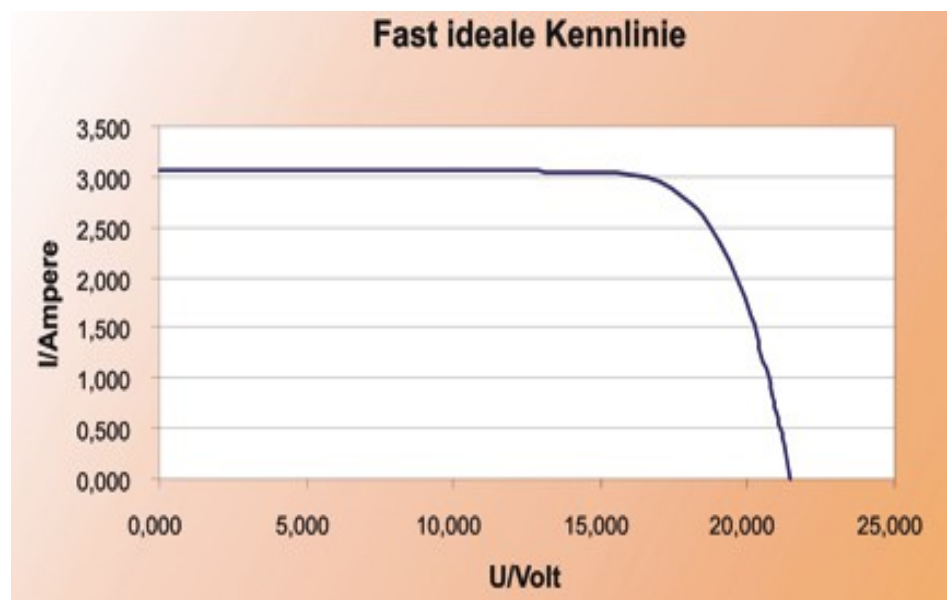Die Graphik zeigt die Kennlinie bei einer Einstrahlung von 100%.
(Der Kurzschlussstrom ist ca. proportional zur Einstrahlung)



- Die Einstrahlung muss von ca. 20% bis 100% einstellbar sein
- Die Genauigkeit von Strom und Spannung (Rippel) sollte besser +/- 5% sein
- Serieschaltung mit weiteren Geräten muss möglich sein (keine Potenzialbindungen)
- Wirkungsgrad und Kennlinie des Gerätes müssen gemessen und dokumentiert werden.

Wunschziele:

- Kennlinien eines verschmutzten und eines teilabgeschatteten Moduls einprogrammiert
- Kennlinien eines defekten (Zellendefekt) Moduls einprogrammiert

Viel Erfolg ! Auftraggeber: Hans Gysin Fachcoaches: Matthias Meier und Peter Ganzmann